

Scenariusz Zajęć

Dział : Pracownia montażu elektrycznego.

Klasa : 2TE ZSBE

Temat: Montaż i uruchomienie obwodów sygnalizacji

Przebieg zajęć:

- uczniowie analizują sposób działania wybranego obwodu
- wykonują połączenia za pomocą przewodów
- sprawdzają poprawność wykonanych obwodów za pomocą miernika
- w razie konieczności wykonują korekty podłączeń

Zadanie domowe

Przerysuj do zeszytu obwód sygnalizacji działania pompy

Odpowiedzi Proszę przesłać na emaila

kkozlik@ckz.swidnica.pl

W temacie proszę wpisać swoje NAZWISKO IMIĘ klasę

UWAGI DO REALIZACJI ĆWICZENIA:

Książka: „Poradnik Elektryka”

<https://drive.google.com/open?id=1McLanTnQcJRQZRf6GivZNuEKNEVyyYEt>